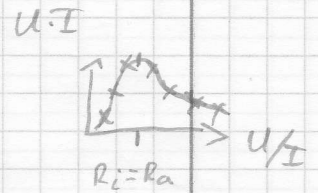


1,08	4 mA
0,69 V	96 mA
0,78 V	85 mA
0,84 V	72 mA
0,93 V	46 mA
0,99 V	43 mA
1,02 V	42 mA

→ nur für Monozelle



c)

U_k in V	I in A	
3,6 V	0,71	- 0-2 - 710 mA
2,7	0,55	- 500 mA
2,3	0,48	- 480 mA
2,1	0,445	- 445 mA
1,95	0,42	- 420 mA
1,9	0,4	- 400 mA
1,8	0,395	- 395 mA
1,75	0,385	- 385 mA
1,7	0,38	- 380 mA
1,7	0,375	- 375 mA
1,7	0,37	- 370 mA

d)

Rechteckspannung		Sinusspannung	
U_k in V	I in mA	U_k in V	I in mA
0,21	6,7	0,795	2,4
0,305	5,55	0,93	2,46
0,39	4,5 → 0,35 - 5,1	1,41	1,44
0,45	3,8 → 0,38 - 5,2	1,63	1,5 → 1,5 - 1,65
0,49	3,4 → 0,44 - 3,5	1,845	1,23
0,515	3,3	2,02	1,05 → 1,86 - 1,2
0,54	3,3	2,13	0,99
0,56	3,3		
0,58	"		
0,59	"		
0,6	4		

2,04 - 1,005 ←

✓ D.u. ←